



# Circuitos Lógicos II

19-2



Nombre del Alumno: Suarez Vega Edgar Alan Grupo 4CM13

Fecha 25/08/21

## Binarios Negativos

0011 (3) aplicar complemento

1100 com1

0001 suma

1101 (-3) signo negativo

0100 (4)

1011 com1

0001 suma




1100 (-4)

0101 (5)

1010 com1

0001 suma

1011 (-5)

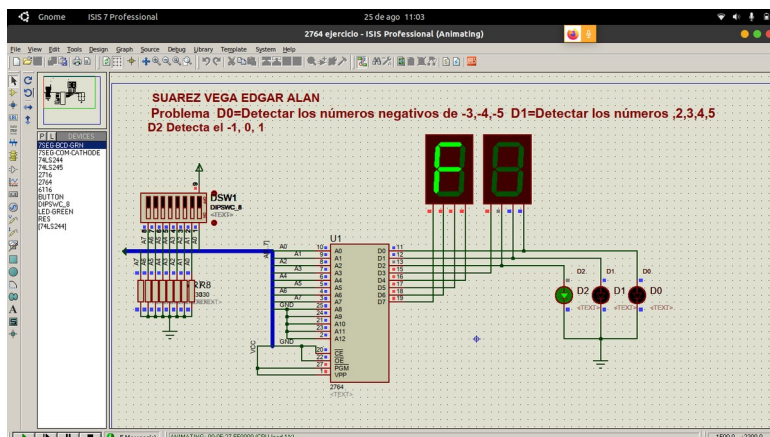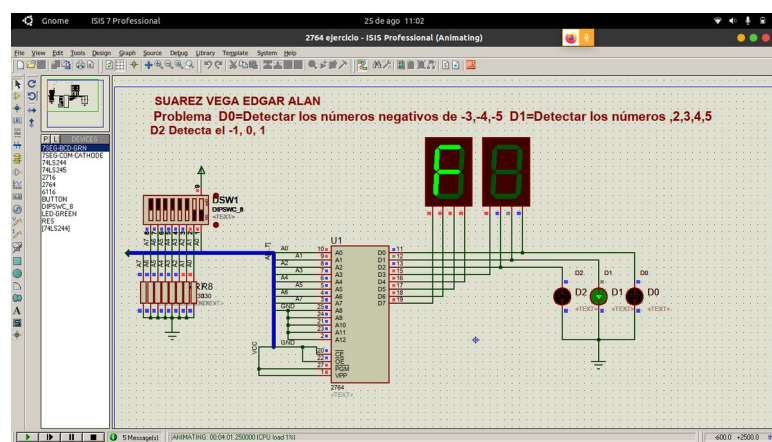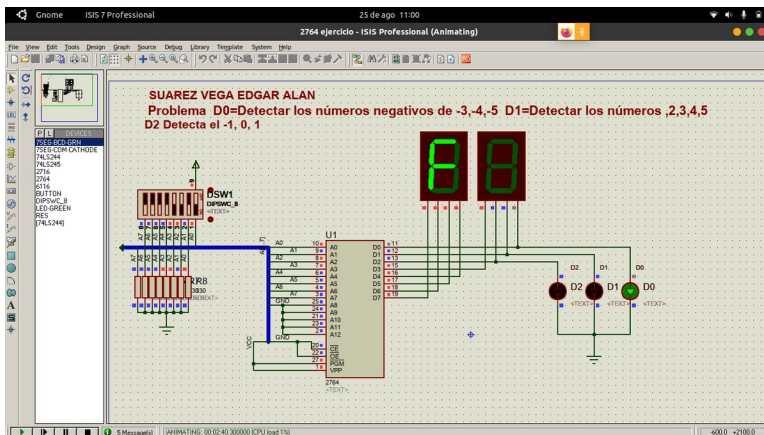



# Circuitos Lógicos II

19-2



Nombre del Alumno: Suarez Vega Edgar Alan Grupo 4CM13

Fecha 25/08/21

## Display 7 segmentos

